TP2

Synthèse de filtre en technologie microruban

- Cahier des charges
- Filtres
- Filtre LC
- Filtre à stubs
- Filtre à sauts d'impédance


Cahier des charges


- Passe bas
- Ordre 5
- Tchebychev
- Ondulation: 0,5dB
- fc=1840MHz
- Adaptation : 50Ω


Substrat:

- FR4
- εr=4,7
- H=1,55mm
- t=35μm
- Tanδ=0,014

Filtres

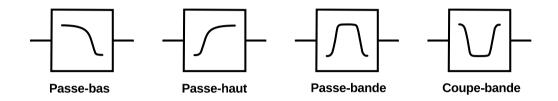

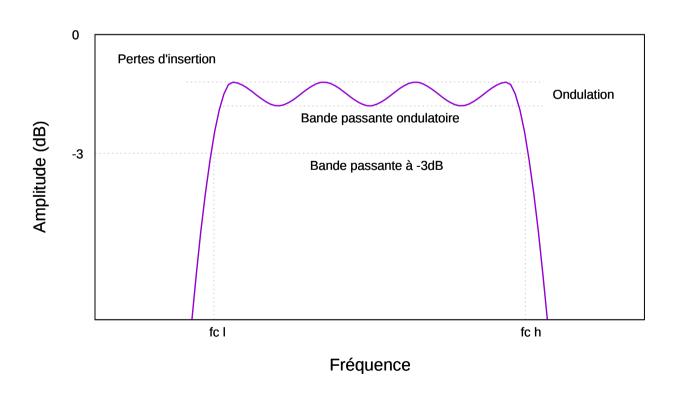

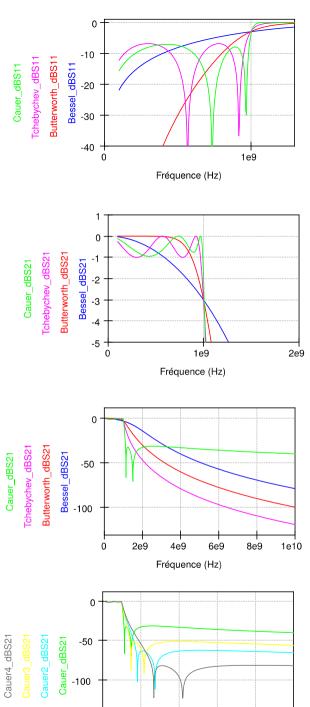

-150

2e9

4e9


Fréquence (Hz)

6e9


8e9

1e10

Technologie microruban

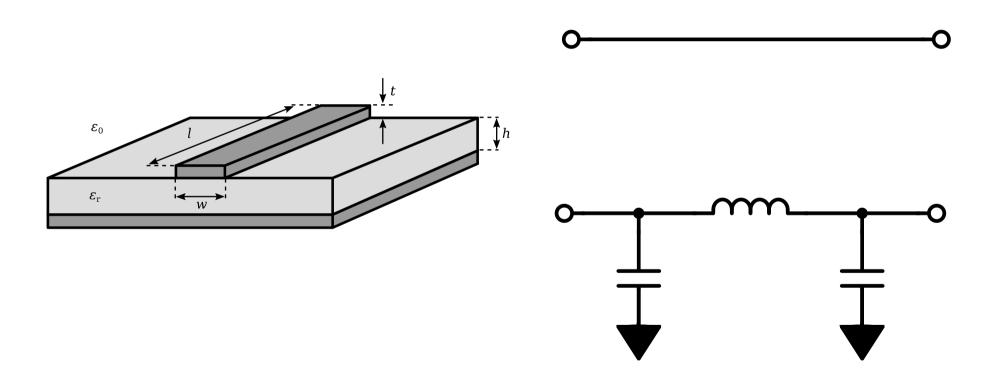

Filtre LC

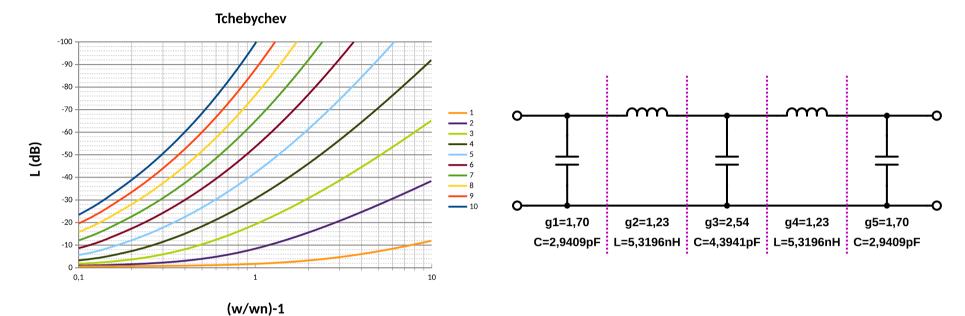


	Ordre n									
Indice k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,699	1,403	1,596	1,670	1,706	1,725	1,737	1,745	1,750	1,754
2		0,707	1,097	1,193	1,230	1,248	1,258	1,265	1,269	1,272
3			1,596	2,366	2,541	2,606	2,638	2,656	2,668	2,675
4				0,842	1,230	1,314	1,344	1,359	1,367	1,372
5					1,706	2,476	2,638	2,696	2,724	2,739
6						0,870	1,258	1,339	1,367	1,381
7							1,737	2,509	2,668	2,723
8								0,880	1,269	1,348
9									1,750	2,524
10										0,884


$$L_k = \frac{Z_0}{\omega_c} g_k$$


$$L_k = \frac{Z_0}{\omega_c} g_k$$


$$C_k = \frac{1}{Z_0 \omega_c} g_k$$


Filtre LC

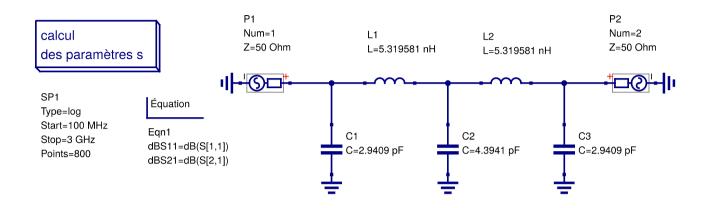


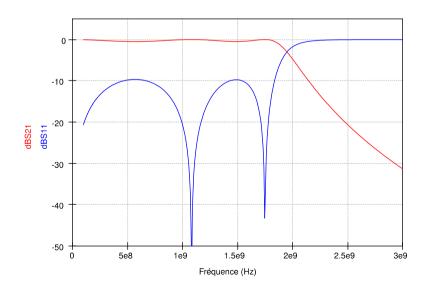


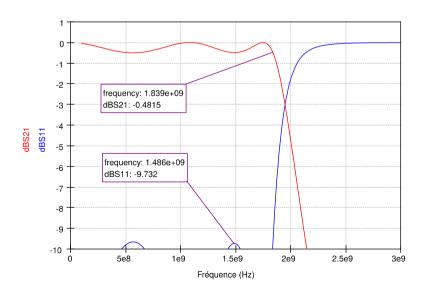


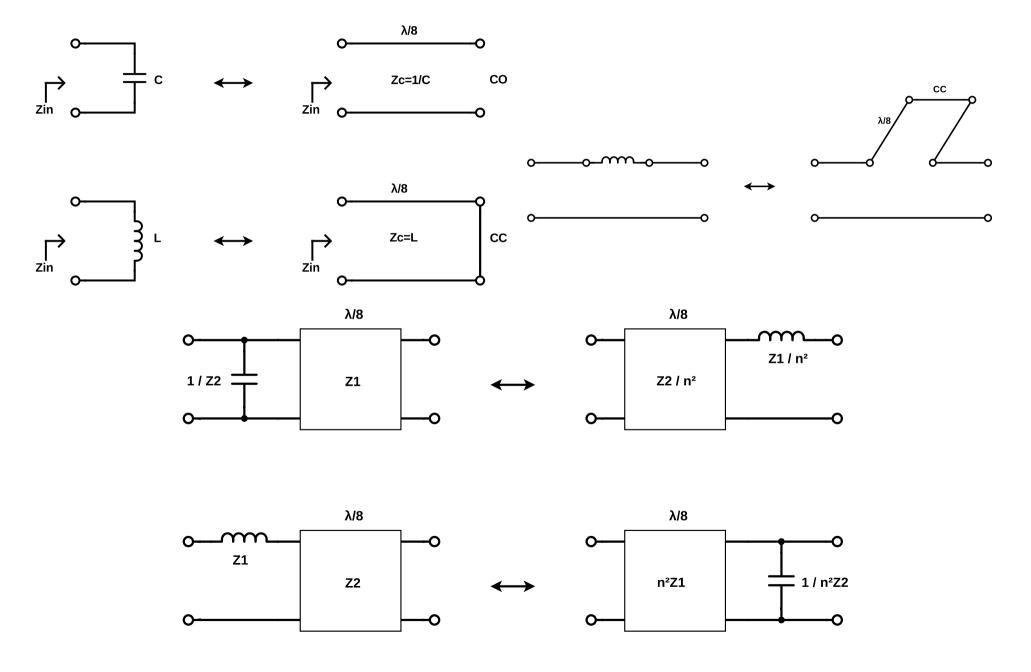

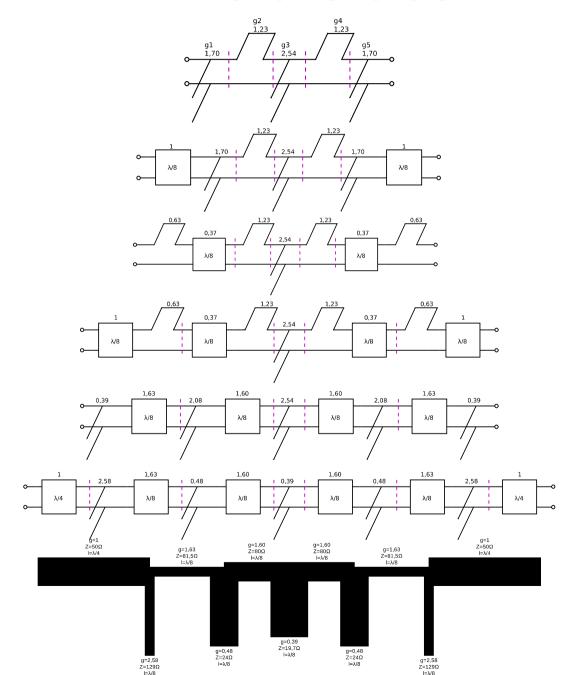

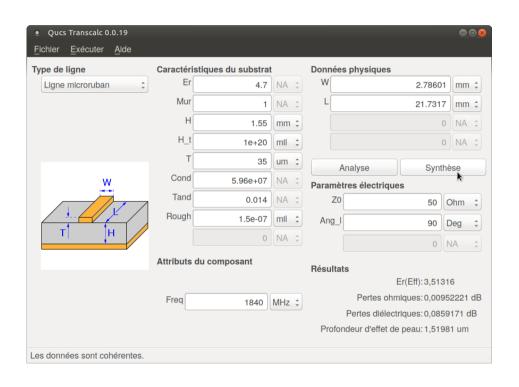

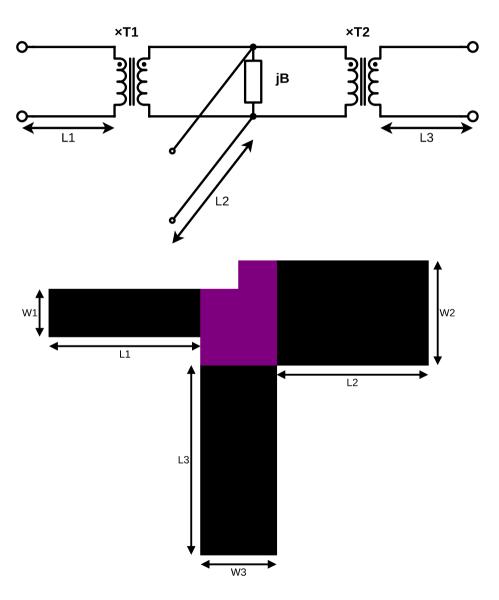

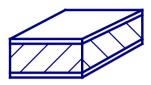


Subst1 er=4.7 h=1.55 mm t=35 um tand=0.014 rho=16.78e-9 D=0.15e-6





Subst=Subst1 W=x mm L=y mm




MS1 Subst=Subst1 W=1 mm

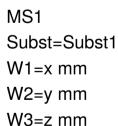


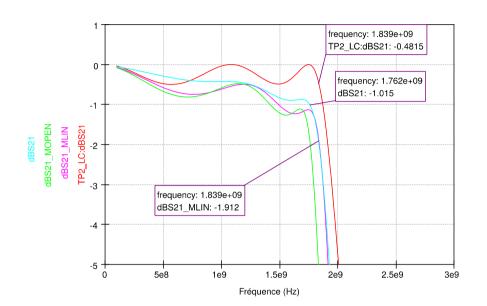


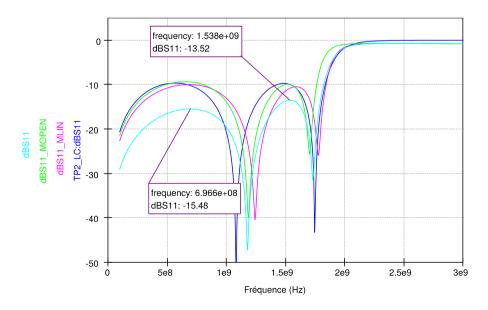


Optimisation / Rétro-simulation

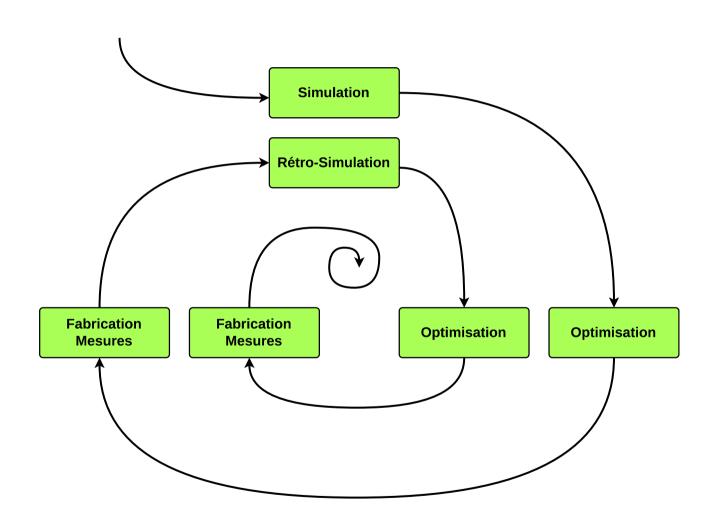


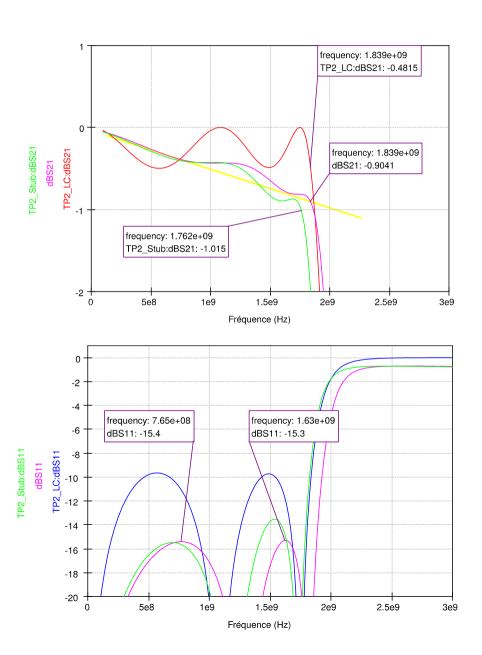


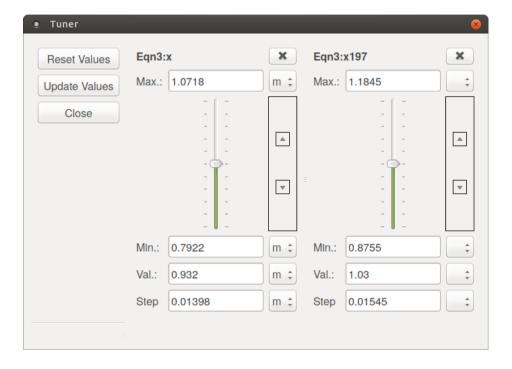


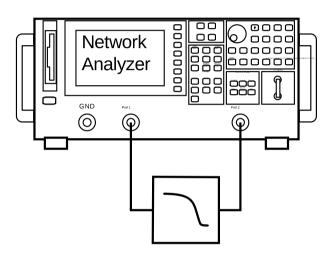





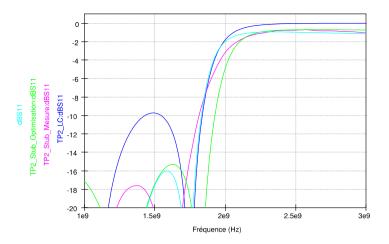


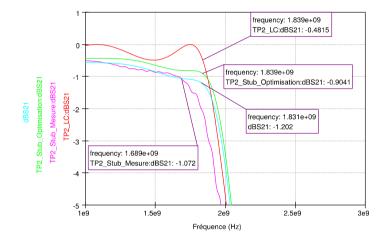

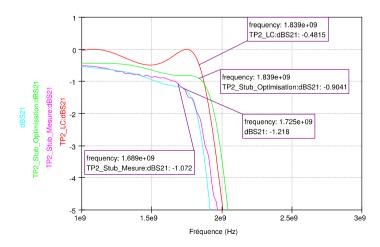

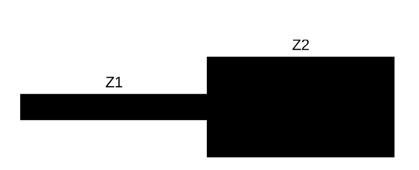

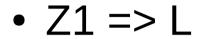


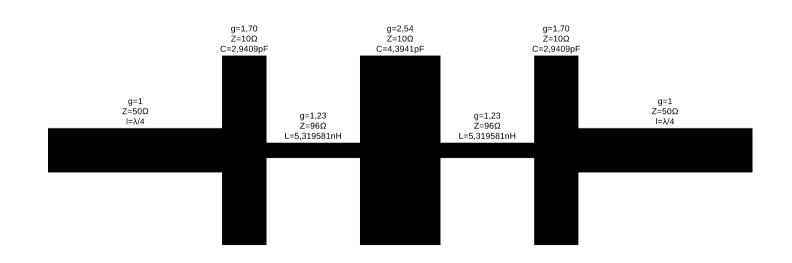

- $Zc=10\Omega$
- ZL=96Ω

$$l_{L} = \frac{L_{C}}{Z_{C} \sqrt{\epsilon_{eff}}}$$
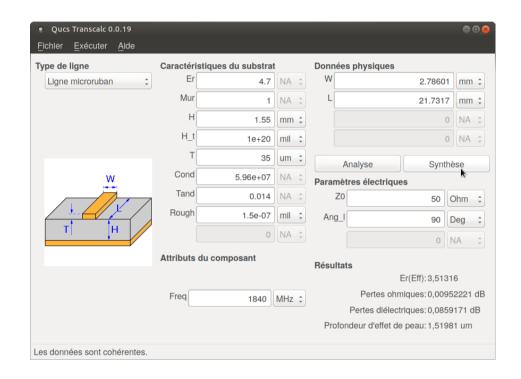
$$l_C = \frac{Z_C C_C}{\sqrt{\epsilon_{eff}}}$$







MS₁


Subst=Subst1


W1=2 mm


W2=1 mm

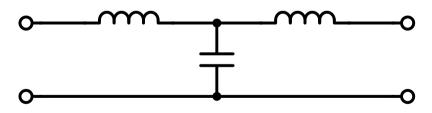

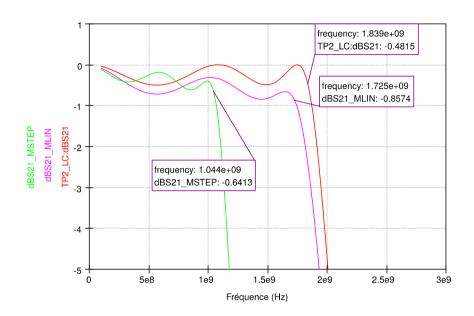

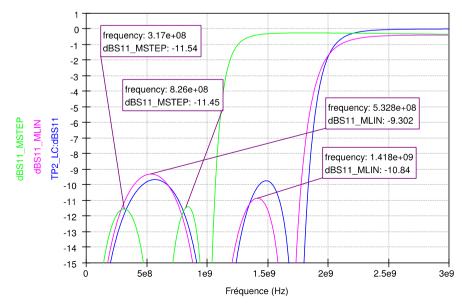


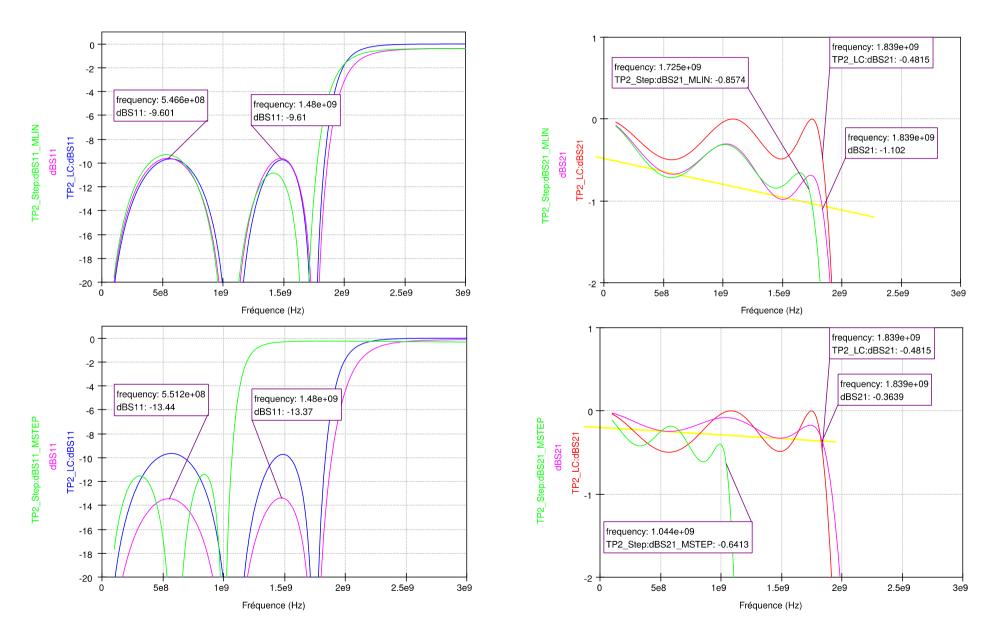

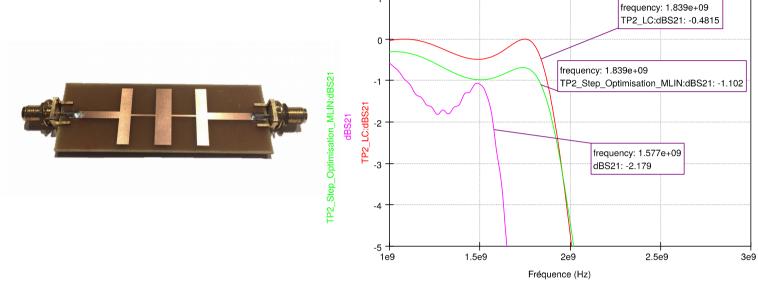

• fc>3GHz



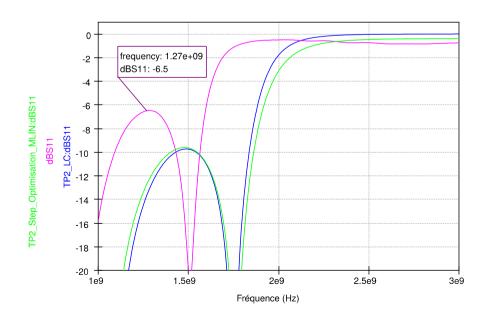

Conclusion

